
COMPUTER ARCHITECTURE 1ST MIDTERM SOLUTIONS BİLGİSAYAR MİMARİSİ 1nci YILİÇİ SINAVI ÇÖZÜMLER

QUESTION 1: (35 Points)

SORU 1: (35 Puan)

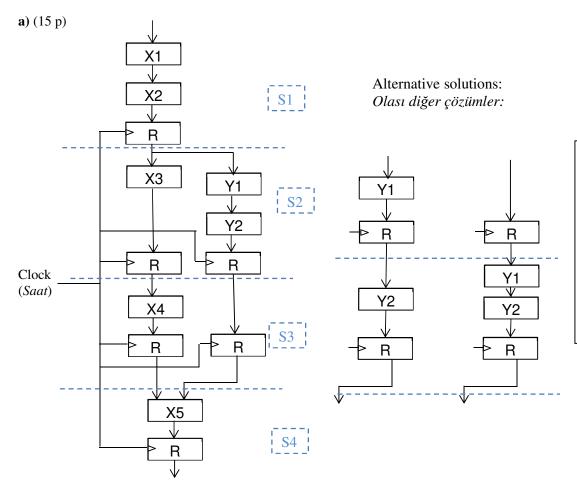

b) The pipeline has 4 segments (k=4) and the delay of the slowest segment is 45 ns (tp = 45ns).

İş hattında 4 katman vardır (K=4) ve en yavaş katmanın gecikmesi 45 ns'dir (tp = 45ns).

$$T(1) = k \times tp = 4 \times 45 = 180$$
ns. (10 p)

c) S (
$$\lim n \to \infty$$
) = tn/tp

For calculating the tn, the longest path (without registers) is considered. *tn hesaplanırken (saklayıclar olmadan) en uzun yol dikkate alınır.*

$$tn = 10 + 20 + 30 + 40 + 40 = 140 \text{ ns}$$

S (
$$\lim_{n\to\infty}$$
) = 140/45 = 3.11 (10 p)

QUESTION 2: (30 Points) **SORU 2:** (30 Puan)

a) Dynamic prediction with one bit: Only in the first step of the loop the decision is correct. Correct prediction =1, Mispredictions = 9

Bir bitlik dinamik öngörü yöntemi: Sadece döngünün ilk adımındaki karar doğru olur. Doğru öngörü = 1, Hatalı öngörü = 9 (10 p)

b) Dynamic prediction with two bits (20 p)

This mechanism changes the decision after two consecutive mispredictions.

İki bitlik dinamik öngörü yöntemi

Bu yöntem kararını peş peşe iki hatalı öngörüden sonra değiştirir.

i) Initial decision is to take the branch (11)

The state will change between 11 and 10. The prediction is always to take the branch.

Correct predictions = 5, Mispredictions = 5

Başlangıç kararı "dallanma var" (11)

Durum 11 ile 10 arasında değişir. Karar her zaman dallanma var şeklindedir.

Doğru öngörü = 5, Hatalı öngörü = 5

ii) Initial decision is not to take the branch (00)

The state will change between 00 and 01. The prediction is always not to take the branch.

Correct predictions = 5, Mispredictions = 5

Başlangıç kararı "dallanma yok" (00)

Durum 00 ile 01 arasında değişir. Karar her zaman dallanma yok şeklindedir.

Doğru öngörü = 5, Hatalı öngörü = 5

QUESTION 3: (35 Points) *SORU 3:* (35 *Puan*)

a) (15 p)

																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SUB R2,R2,R2	ΙF	ID	ΕX	MEM	WB													
ADD R2,#2,R3		ΙF	ID	ID	ID	EX	MEM	WB										
ADD R1,#8,R1					E	₽	EX	MEM	WB									
LDL 0(R1),R4						IF	ID	D	₽	ΕX	MEM	WB						
ADD R2,R4,R2									IF	ID	D	ID	ΕX	MEM	WB			
SHL R1,2,R1												IF	ID	EX	MEM	WB		
ADD R3,#-1,R3													ΙF	ID	EX	MEM	WB	
BNZ LOOP														IF	ID	EX	MEM	WB
LDL 0(R1),R4															IF	IF	IF	J

Register R1 is being written and read at the 9th cycle. *Dokuzuncu (9.) saat çevrimde R1 okunur ve yazılır.*

b) (10 p)

The loop iterates 2 times (*Döngü iki defa döner*).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
SUB R2,R2,R2	IF	ID	EX	MEM	WB																						i
ADD R2,#2,R3		IF	ID	ID	ID	EX	MEM	WB																			i
ADD R1,#8,R1					IF	ID	EX	MEM	WB																		í
LDL 0(R1),R4						IF	ID	ID	ID	EX	MEM	WB															i
ADD R2,R4,R2									IF	ID	ID	ID	EX	MEM	WB												1
SHL R1,2,R1												IF	D	EX	MEM	WB											1
ADD R3,#-1,R3													IF	ID	EX	MEM											l
BNZ LOOP														IF	ID	EX	MEM	WB									l
LDL 0(R1),R4															IF	IF	IF	ID	EX	MEM	WB						l
ADD R2,R4,R2																		IF	ID	ID	D	EX	MEM	WB			1
SHL R1,2,R1																					IF	ID	EX	MEM	WB		1
ADD R3,#-1,R3													,									IF	ID	EX	MEM	WB	
BNZ LOOP																							IF	J	EX	MEM	WB

Total number of instructions executed (*Yürütülen toplam komut sayısı*)= 3+5+5 = 13 Total number of cycles (*Toplam çevrim sayısı*) = 27 CPI = 27/13 cycles/instructions

c) (10 p)

c) (10 p)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SUB R2,R2,R2	ΙF	ID	ΕX	MEM	WB									
ADD R1,#8,R1		ΙF	ID	EX	MEM	WB								
NOP			IF	ID	EX	MEM	WB							
ADD R2,#2,R3				IF	ID	EX	MEM	WB						
LDL 0(R1),R4					IF	ID	EX	MEM	WB					
SHL R1,2,R1						IF	ID	EX	MEM	WB				
ADD R3,#-1,R3							IF	ID	EX	MEM	WB			
BNZ LOOP								IF	ID	EX	MEM	WB		
ADD R2,R4,R2									IF	ID	EX	MEM	WB	
NOP										IF	ID	ΕX	MEM	WB

Total cycles (*Toplam çevrim sayısı*) = 14

An alternative solution would be (Olası başka bir çözüm):

	_	_	_											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SUB R2,R2,R2	ΙF	ID	ΕX	MEM	WB									
ADD R1,#8,R1		E	₽	EX	MEM	WB								
NOP			ΙF	ID	EX	MEM	WB							
ADD R2,#2,R3				IF	ID	EX	MEM	WB						
LDL 0(R1),R4					IF	ID	EX	MEM	WB					
NOP						IF	ID	EX	MEM	WB				
ADD R3,#-1,R3							IF	ID	EX	MEM	WB			
BNZ LOOP								IF	ID	EX	MEM	WB		
SHL R1,2,R1									IF	ID	EX	MEM	WB	
ADD R2,R4,R2										IF	ID	EX	MEM	WB